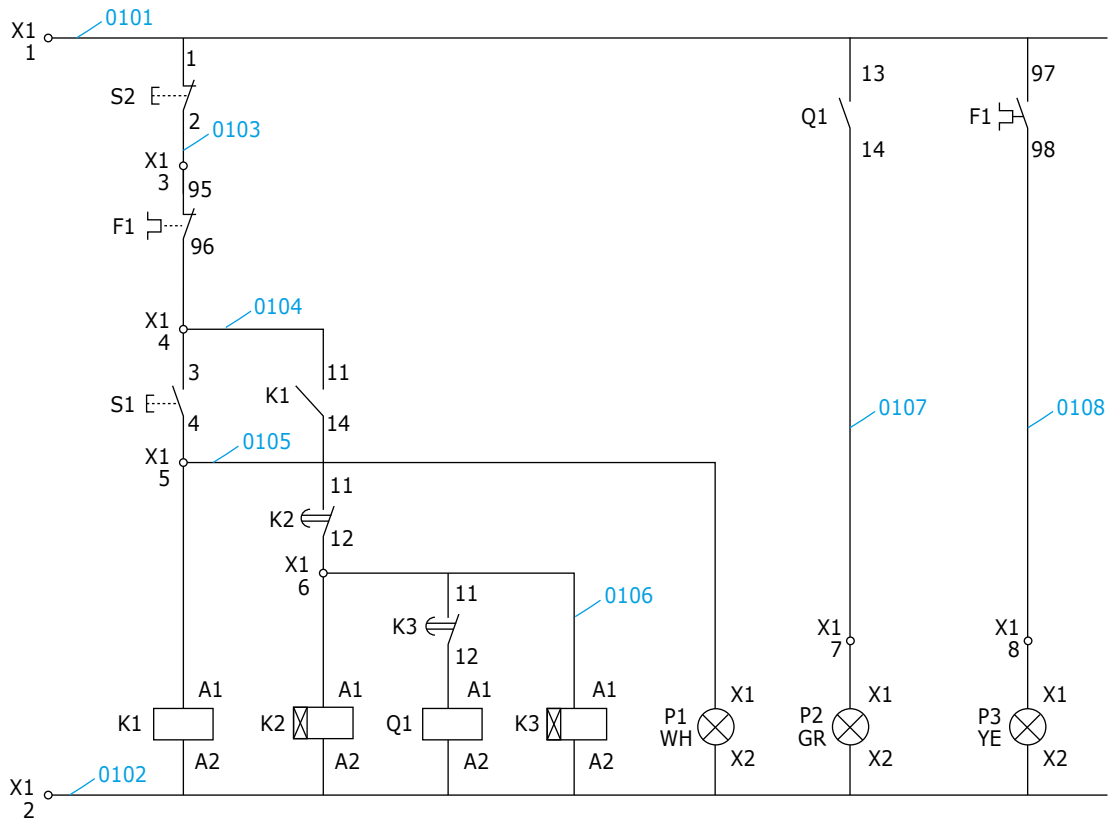


# AZIONAMENTO TEMPORIZZATO CONTINUO DI UN MOTORE

## SCHEMA FUNZIONALE



Morsettiera circuiti ausiliari X1

1	2	3	4	5	6	7	8
24 V AC							