© Editrice San Marco 2023

AVVIAMENTO RITARDATO DI UN NASTRO TRASPORTATORE

SCHEMA FUNZIONALE

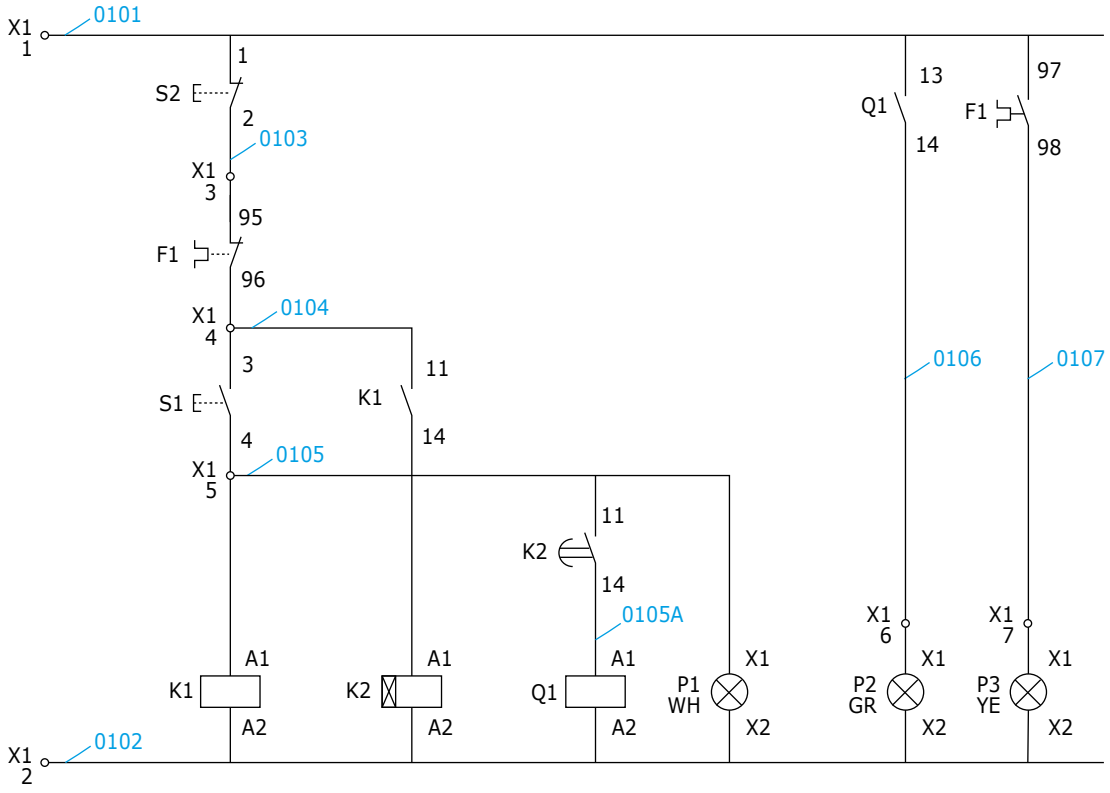

Morsettiera circuiti ausiliari X1

1	2	3	4	5	6	7
24 V AC						